

Projektowanie Systemów Cyfrowych

Projekt

Arytmometr 16-bitowy z 8-bitowymi szynami wejścia i wyjścia realizujący operacje:

a) logiczne: AND, OR, XOR, NOT, NOR, NAND, SHL, SHR I SWAP


b) arytmetyczne: dodawanie, odejmowanie, inkrementacja, dekrementacja i mnożenie

Zespół:


**Jacek Donchor
Grzegorz Tkacz
Paweł Wacnik**

1. Opis elementów, symbole, pliki vhdl i schematy

a) główny

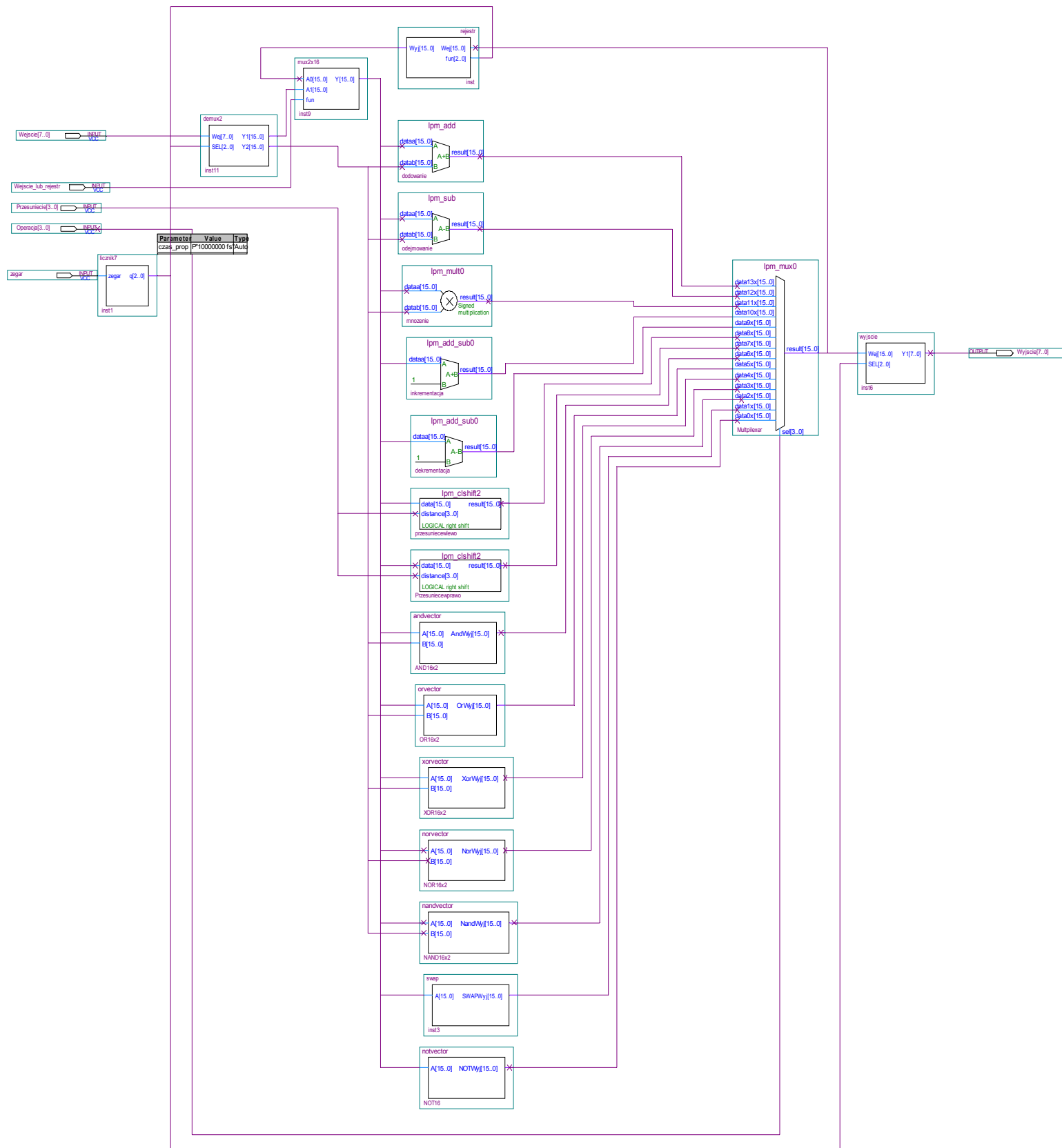

b) Licznik, element ten po wystąpieniu zbocza narastającego na zegarze (co 10 ns) inkrementuje wyjście licznika, po osiągnięciu wartości siedem, jest zerowany i następuje ponowienie cyklu. Licznik odpowiada za synchronizację układu, tzn. aby w odpowiednich taktach zegara były realizowane odpowiednie działania (wczytywanie danych, wykonywanie operacji, zapis do rejestru, wyświetlenie).

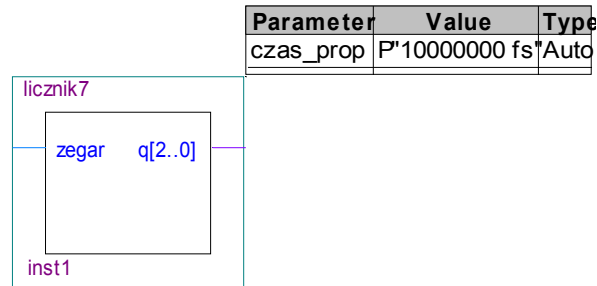

licznik7.vhd

```


LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;

entity licznik7 is
  generic (czas_prop: Time := 10 ns);
  port
    (zegar: in bit;
     q: out natural range 7 downto 0);
end licznik7;

architecture behavior_licznika of licznik7 is
begin
  licz: process (zegar)
    variable wartosc: natural := 0;
  begin
    if ((zegar = '1')) then
      wartosc := (wartosc) mod 8;
      q <= wartosc after czas_prop;
      wartosc:=wartosc+1;
    end if;
  end process licz;
end behavior_licznika;

```

c) Demultiplekser, element ten przyjmuje 8-bitowe słowa na wejściu i dla określonej wartości licznika, podanego na wejście SEL, tworzy 2 słowa 16-bitowe. Dla SEL=0 wchodzi LSB Y1, dla SEL=1 wchodzi MSB Y1, dla SEL=2 wchodzi LSB Y2, dla , dla SEL=3 wchodzi MSB Y2.

 

demux2.vhd

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity demux2 is

    port (
        Wej : in std_logic_vector(7 downto 0);
        SEL : in integer range 7 downto 0;
        Y1 : out std_logic_vector(15 downto 0);
        Y2 : out std_logic_vector(15 downto 0));

end demux2;

architecture behave of demux2 is

begin
    process(Wej,SEL)
    begin
        if (SEL=0) then

            Y1(7) <= Wej(7);
            Y1(6) <= Wej(6);
            Y1(5) <= Wej(5);
            Y1(4) <= Wej(4);
            Y1(3) <= Wej(3);
            Y1(2) <= Wej(2);
            Y1(1) <= Wej(1);
            Y1(0) <= Wej(0);

        end if;

        if SEL=1 then
            Y1(15) <= Wej(7);
            Y1(14) <= Wej(6);
            Y1(13) <= Wej(5);
            Y1(12) <= Wej(4);
            Y1(11) <= Wej(3);
            Y1(10) <= Wej(2);
            Y1(9) <= Wej(1);
            Y1(8) <= Wej(0);

        end if;

        if SEL=2 then

            Y2(7) <= Wej(7);
            Y2(6) <= Wej(6);
```

```

Y2(5) <= Wej(5);
Y2(4) <= Wej(4);
Y2(3) <= Wej(3);
Y2(2) <= Wej(2);
Y2(1) <= Wej(1);
Y2(0) <= Wej(0);


end if;
if SEL=3 then
  Y2(15) <= Wej(7);
  Y2(14) <= Wej(6);
  Y2(13) <= Wej(5);
  Y2(12) <= Wej(4);
  Y2(11) <= Wej(3);
  Y2(10) <= Wej(2);
  Y2(9) <= Wej(1);
  Y2(8) <= Wej(0);

end if;

end process;
end behave;

```

 d) Multiplexer 16-bitowy który dla fun=0 wybiera na wejście zawartość rejestru, który zawiera ostatni stan na wyjściu arytmometru, dla fun=1 wybiera na wejściu dane wychodzące z wyjścia Y1 demultipleksera z punktu c.



mux2x16.vhd

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity mux2x16 is
  port(A0: in std_logic_vector(15 downto 0);
        A1: in std_logic_vector(15 downto 0);
        fun: in integer range 1 downto 0;
        Y: out std_logic_vector(15 downto 0));
end mux2x16;

architecture mux2x16_arch of mux2x16 is
begin

```


```

with fun select
Y <= A0 when 0,
    A1 when 1,

    null when others;
end mux2x16_arch;

```

 e) Rejestr który na wejściu dla wartości licznika podawanej na wejście fun=5 zapamiętuje 16-bitowe które jest wynikiem operacji arytmetycznej lub logicznej, dla fun=0 zawartość rejestru jest wyprowadzone na jego wyjście i wprowadzone do multiplekser z punktu d.



rejestr.vhd

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity rejestr is
    port (Wej : in std_logic_vector(15 downto 0);
          fun : in integer range 7 downto 0;
          Wyj : out std_logic_vector(15 downto 0));
end rejestr;

architecture behave of rejestr is
begin
    process(Wej,fun)
        variable wnetrze:std_logic_vector(15 downto 0);
    begin
        if fun=5 then

            wnetrze(15) := Wej(15);
            wnetrze(14) := Wej(14);
            wnetrze(13) := Wej(13);
            wnetrze(12) := Wej(12);
            wnetrze(11) := Wej(11);
            wnetrze(10) := Wej(10);
            wnetrze(9) := Wej(9);
            wnetrze(8) := Wej(8);

            wnetrze(7) := Wej(7);
            wnetrze(6) := Wej(6);

```

```


wnetrze(5) := Wej(5);
wnetrze(4) := Wej(4);
wnetrze(3) := Wej(3);
wnetrze(2) := Wej(2);
wnetrze(1) := Wej(1);
wnetrze(0) := Wej(0);
end if;

if fun=0 then
  Wyj(15) <= wnetrze(15);
  Wyj(14) <= wnetrze(14);
  Wyj(13) <= wnetrze(13);
  Wyj(12) <= wnetrze(12);
  Wyj(11) <= wnetrze(11);
  Wyj(10) <= wnetrze(10);
  Wyj(9) <= wnetrze(9);
  Wyj(8) <= wnetrze(8);

  Wyj(7) <= wnetrze(7);
  Wyj(6) <= wnetrze(6);
  Wyj(5) <= wnetrze(5);
  Wyj(4) <= wnetrze(4);
  Wyj(3) <= wnetrze(3);
  Wyj(2) <= wnetrze(2);
  Wyj(1) <= wnetrze(1);
  Wyj(0) <= wnetrze(0);
end if;
end process;
end behave;

```

 f) Wyjście. Jest to multiplexer który na wyprowadza 16-bitowy wynik obliczenia na wyjście 8-bitowe. Jest to realizowane w dwóch taktach zegara. Dla SEL=6 jest Y1 przyjmuje słowo MSB, a dla SEL=7 przyjmuje słowo LSB.



wyjscie.vhd

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity wyjscie is

```

```
port ( Wej : in std_logic_vector(15 downto 0);
      SEL : in natural range 7 downto 0;
      Y1 : out std_logic_vector(7 downto 0));
end wyjscie;
```

architecture behave of wyjscie is

```
begin
process(Wej,SEL)
begin
```

```
if SEL=6 then
```

```
    Y1(7) <= Wej(15);
    Y1(6) <= Wej(14);
    Y1(5) <= Wej(13);
    Y1(4) <= Wej(12);
    Y1(3) <= Wej(11);
    Y1(2) <= Wej(10);
    Y1(1) <= Wej(9);
    Y1(0) <= Wej(8);
```

```
end if;
```

```
if SEL=7 then
```

```
    Y1(7) <= Wej(7);
    Y1(6) <= Wej(6);
    Y1(5) <= Wej(5);
    Y1(4) <= Wej(4);
    Y1(3) <= Wej(3);
    Y1(2) <= Wej(2);
    Y1(1) <= Wej(1);
    Y1(0) <= Wej(0);
```

```
end if;
```

```
if (SEL=0 or SEL=1 or SEL=2 or SEL=3 or SEL=4 or SEL=5) then
```



```
Y1<=x"00";
```

```
end if ;
```



```
end process;
```

```
end behave;
```




g) Realizacja operacji AND

  



h) Realizacja operacji OR

    



i) Realizacja operacji XOR




j) Realizacja operacji NOR

  

k) Realizacja operacji NAND

  

1) Realizacja operacji SWAP

 

swap.vhd

```
library ieee;
```

```
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity swap is
```

```
    port ( A : in  std_logic_vector(15 downto 0);  
          SWAPWyj : out std_logic_vector(15 downto 0));
```

```
end swap;
```

```
architecture behave of swap is
```

```
begin
```

```
    process(A)
```

```
    begin
```


```
        SWAPWyj(15) <= A(7);  
        SWAPWyj(14) <= A(6);  
        SWAPWyj(13) <= A(5);  
        SWAPWyj(12) <= A(4);  
        SWAPWyj(11) <= A(3);  
        SWAPWyj(10) <= A(2);  
        SWAPWyj(9)  <= A(1);  
        SWAPWyj(8)  <= A(0);
```

```
        SWAPWyj(7) <= A(15);  
        SWAPWyj(6) <= A(14);  
        SWAPWyj(5) <= A(13);  
        SWAPWyj(4) <= A(12);  
        SWAPWyj(3) <= A(11);  
        SWAPWyj(2) <= A(10);  
        SWAPWyj(1) <= A(9);  
        SWAPWyj(0) <= A(8);
```

```
    end process;
```

```
end behave;
```

f) Realizacja operacji NOT

 

notvector.vhd

```
library ieee;

use ieee.std_logic_1164.all;

entity notvector is

    port (
        A : in  std_logic_vector(15 downto 0);

        notvectorWyj : out std_logic_vector(15 downto 0));

end notvector;

architecture behave of notvector is

begin
    process(A)
    begin

        notvectorWyj<=(not A);

    end process;
end behave;
```

Pozostałe elementy nie zostały opisane ponieważ należą do wbudowanych bibliotek środowiska Quartus, i były tworzone poprzez MegaWizard Plug-In Menager.

2. Wykresy wektorowe

Na wejściu dla wartości licznika:

0- wchodzi 8 młodszych bitów pierwszego słowa

1- wchodzi 8 starszych bitów pierwszego słowa

2- wchodzi 8 młodszych bitów drugiego słowa

3- wchodzi 8 starszych bitów drugiego słowa

Dla wartości licznika 4 i 5 dokonywana są operacje logiczne lub arytmetyczne


Na wyjściu dla wartości licznika:

6- wychodzi 8 starszych bitów wyniku


7- wychodzi 8 młodszych bitów wyniku

Pin wejście_lub_rejestr odpowiada za wybór między wejściem arytmetru (wejście_lub_rejestr=1) a wyjściem arytmetru (wejście_lub_rejestr=0) kierowanym do bloku obliczeniowego.

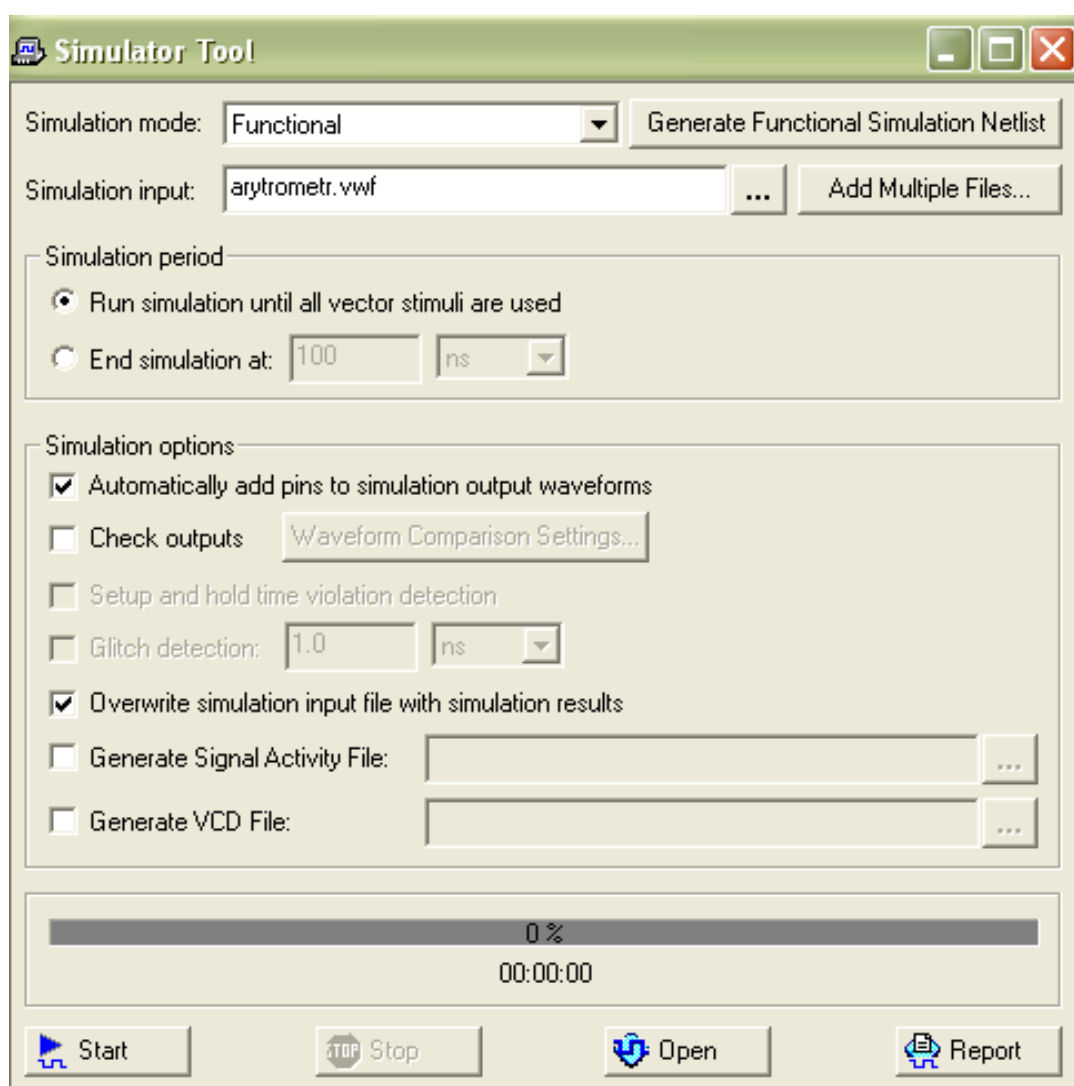Symulacje są prowadzone w trybie funkcjonalnym. Ustawienia na screenie:




a) dodawanie

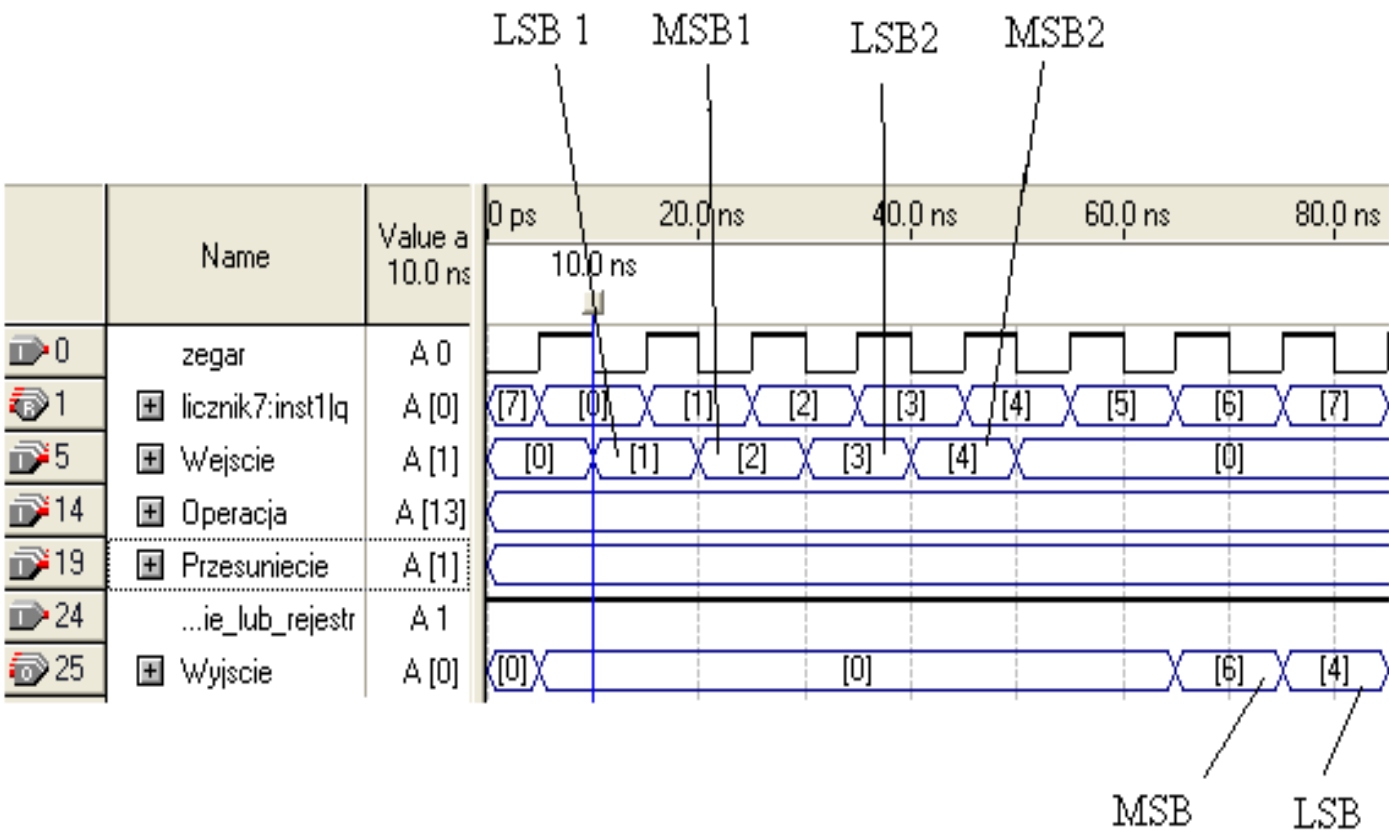


Dla pozostałych przypadków opis jest podobny.


b) odejmowanie

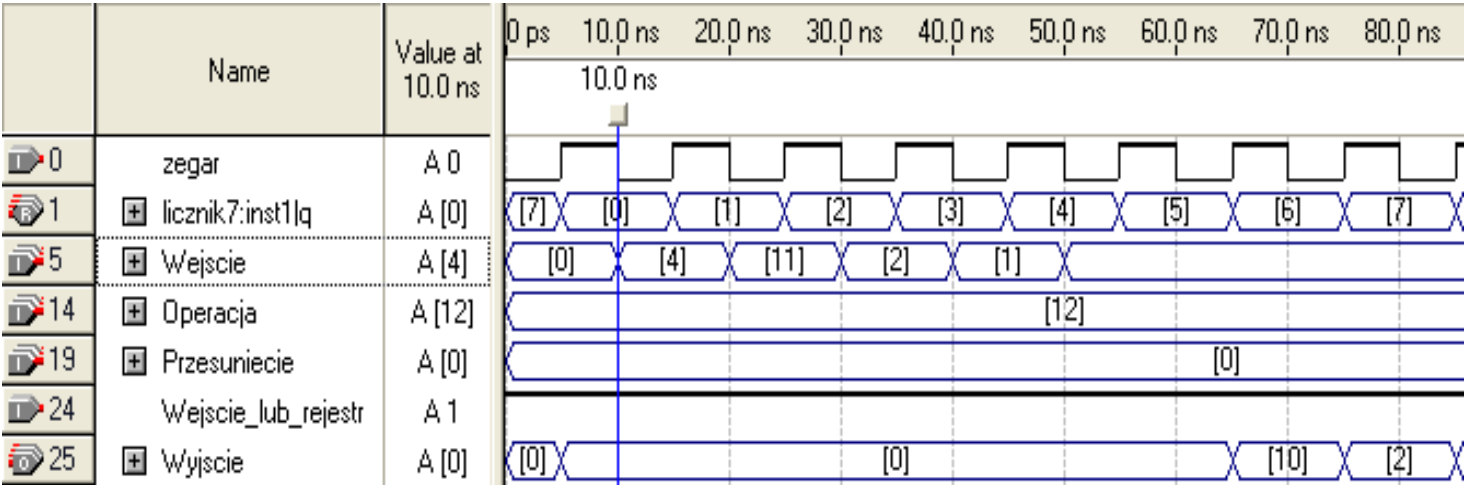

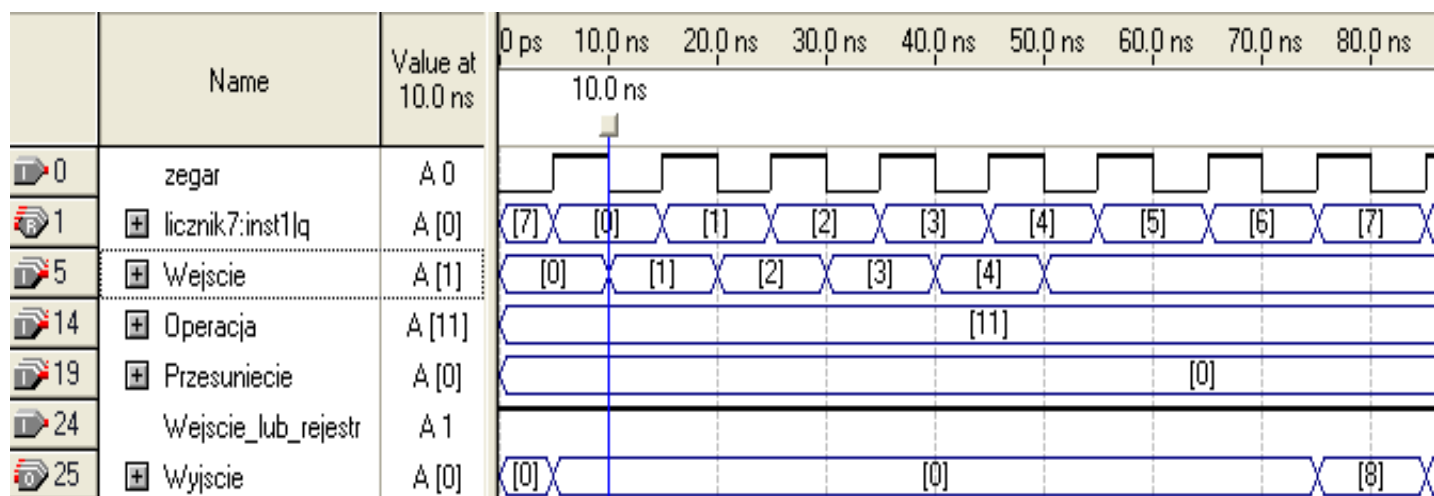
c) mnożenie (wyświetlana jest tylko zawartość MSB)



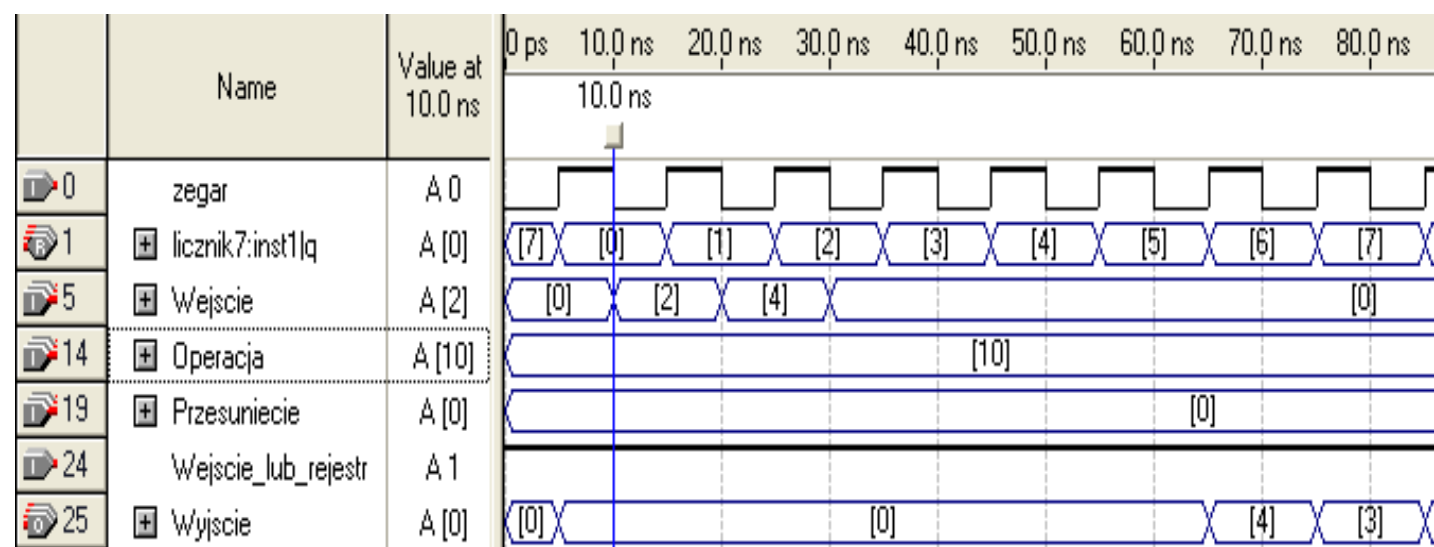
d) inkrementacja (inkrementowane jest I słowo: podane dla wartości licznika 0 i 1)




e) dekrementacja

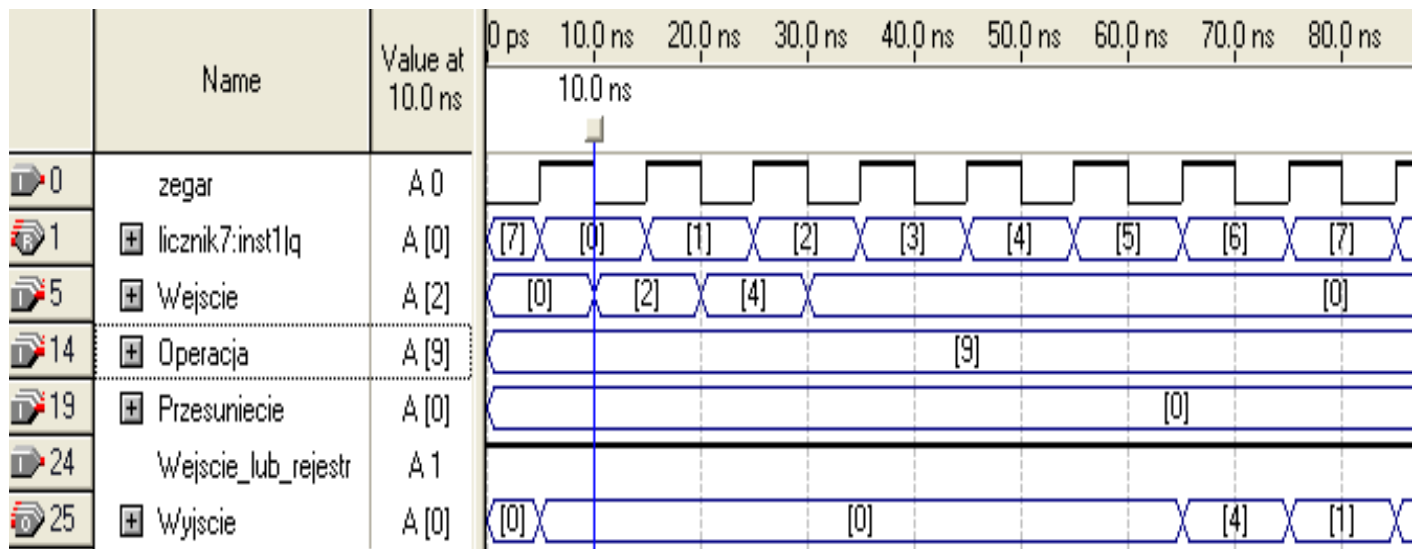

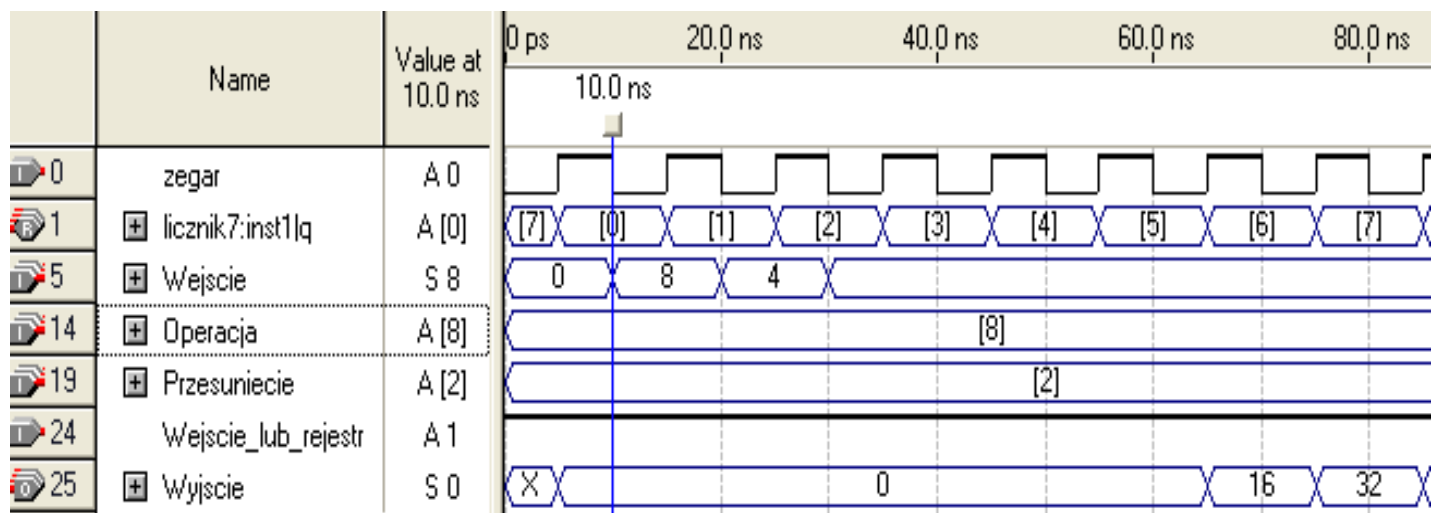
f) przesuniecie w lewo (przesuwamy o 2 miejsca tzn mnozymy przez 4)



 
g) przesuniecie w prawo (przesuwamy o 1 miejsce tzn. dzielimy przez 2)




h) AND

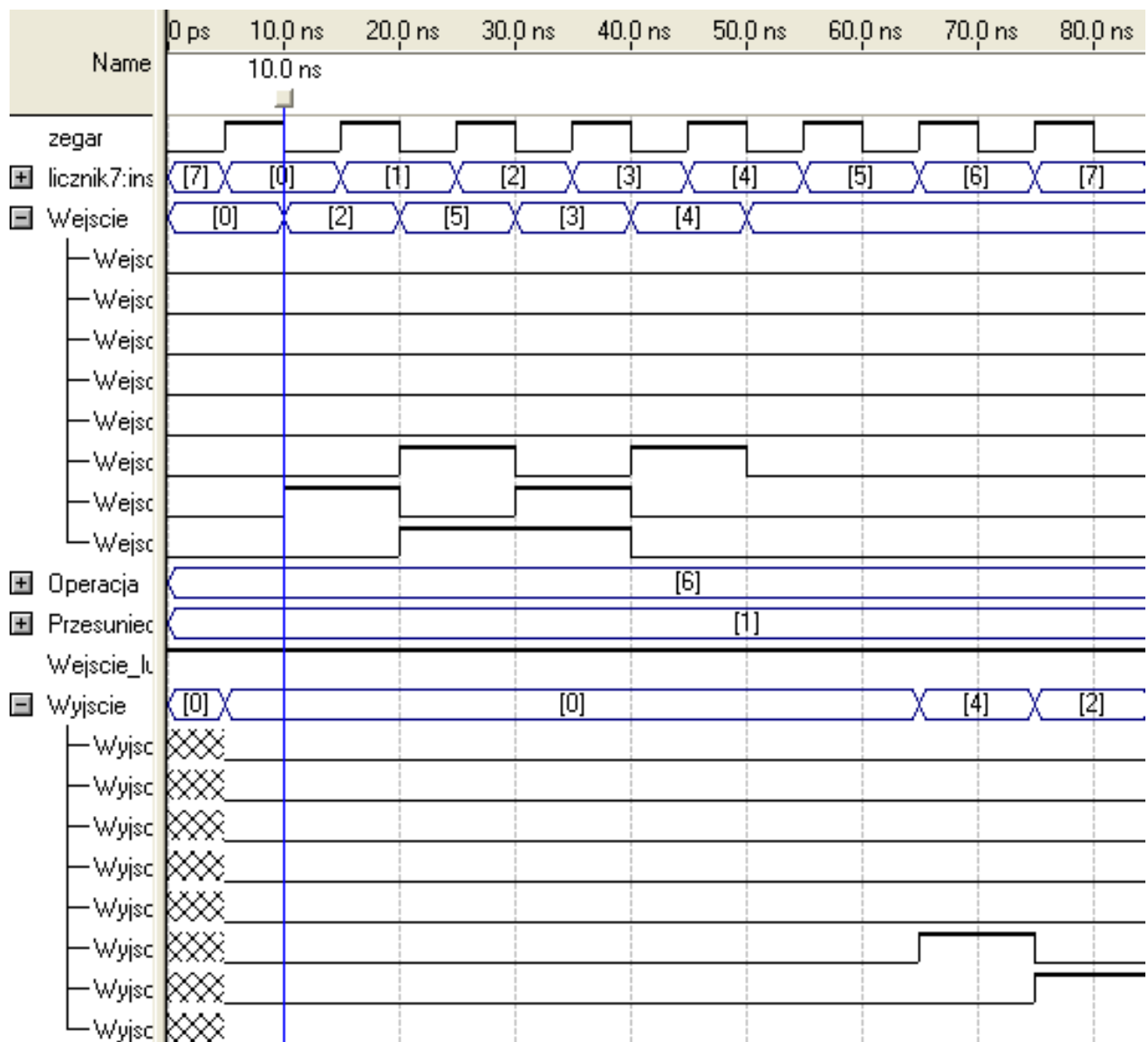


i) OR

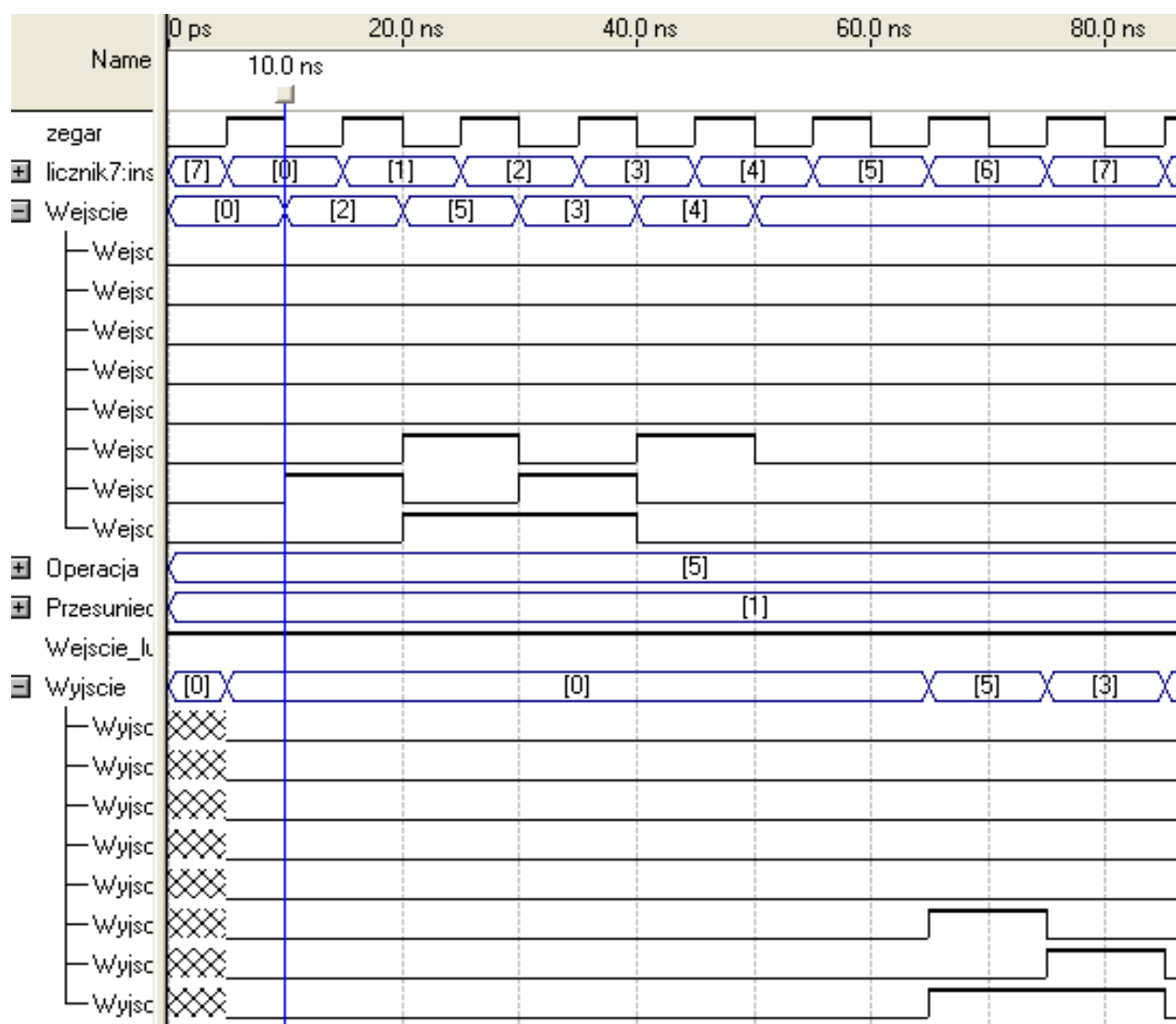


j) XOR

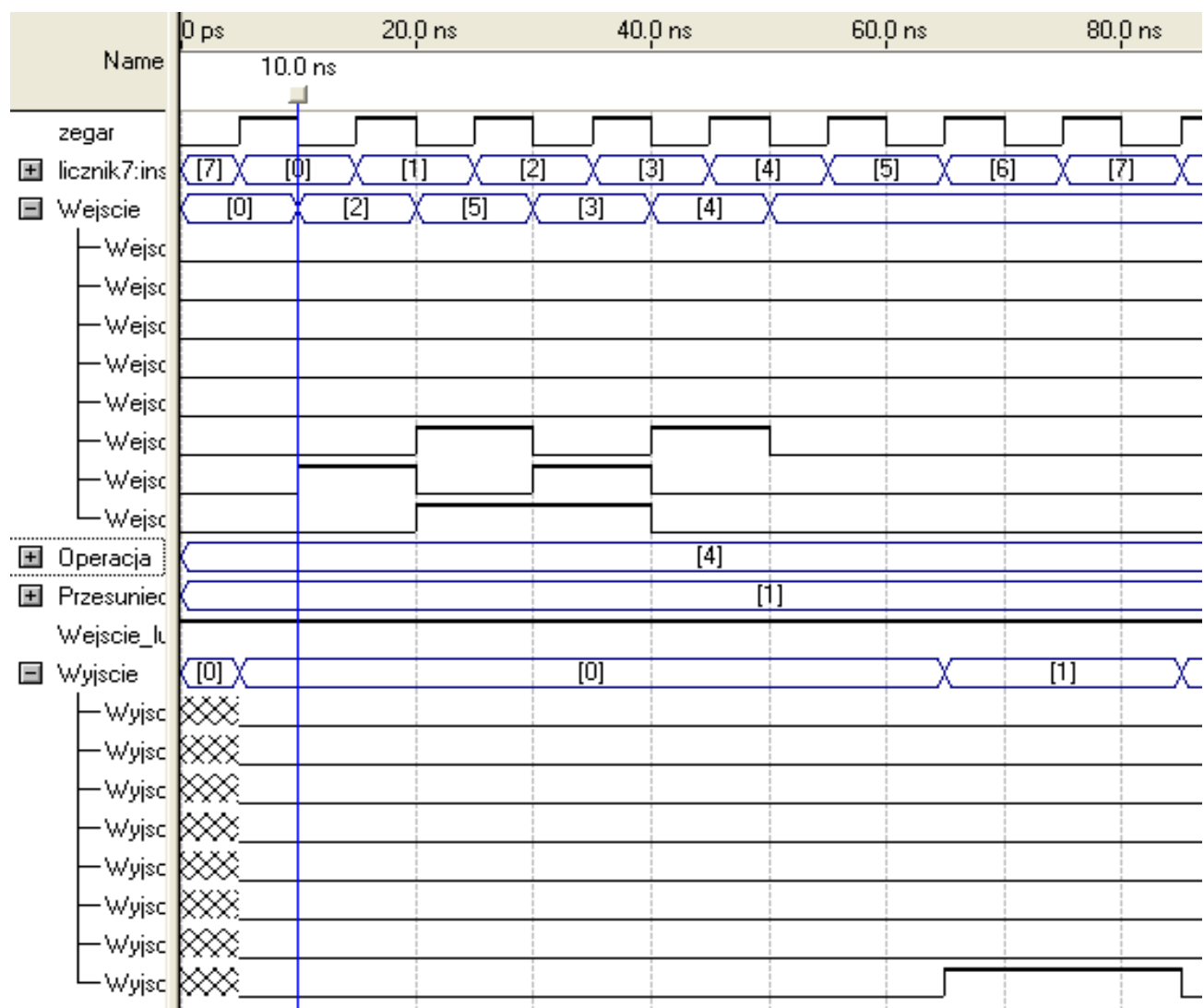


k) NOR

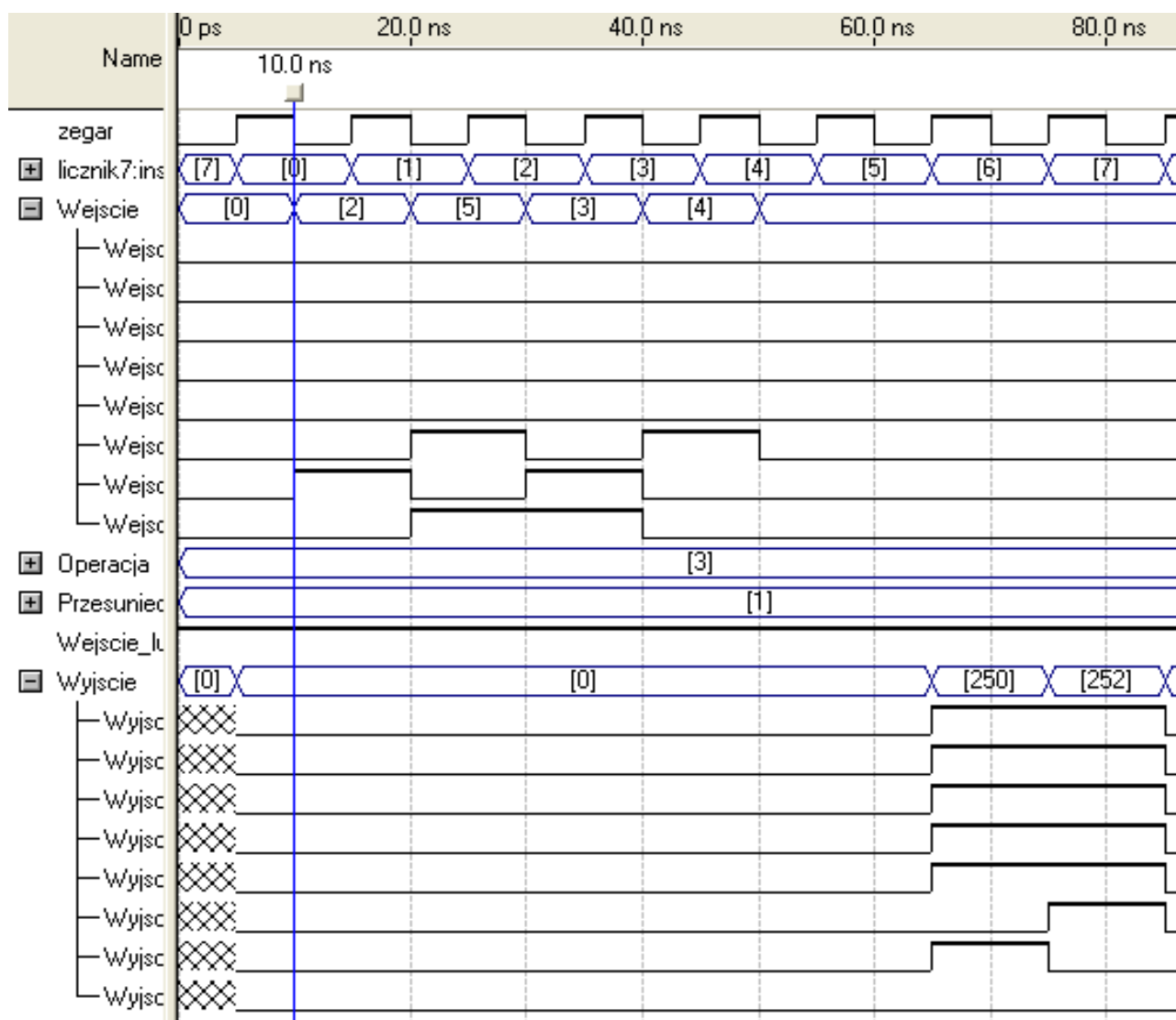


1) NAND

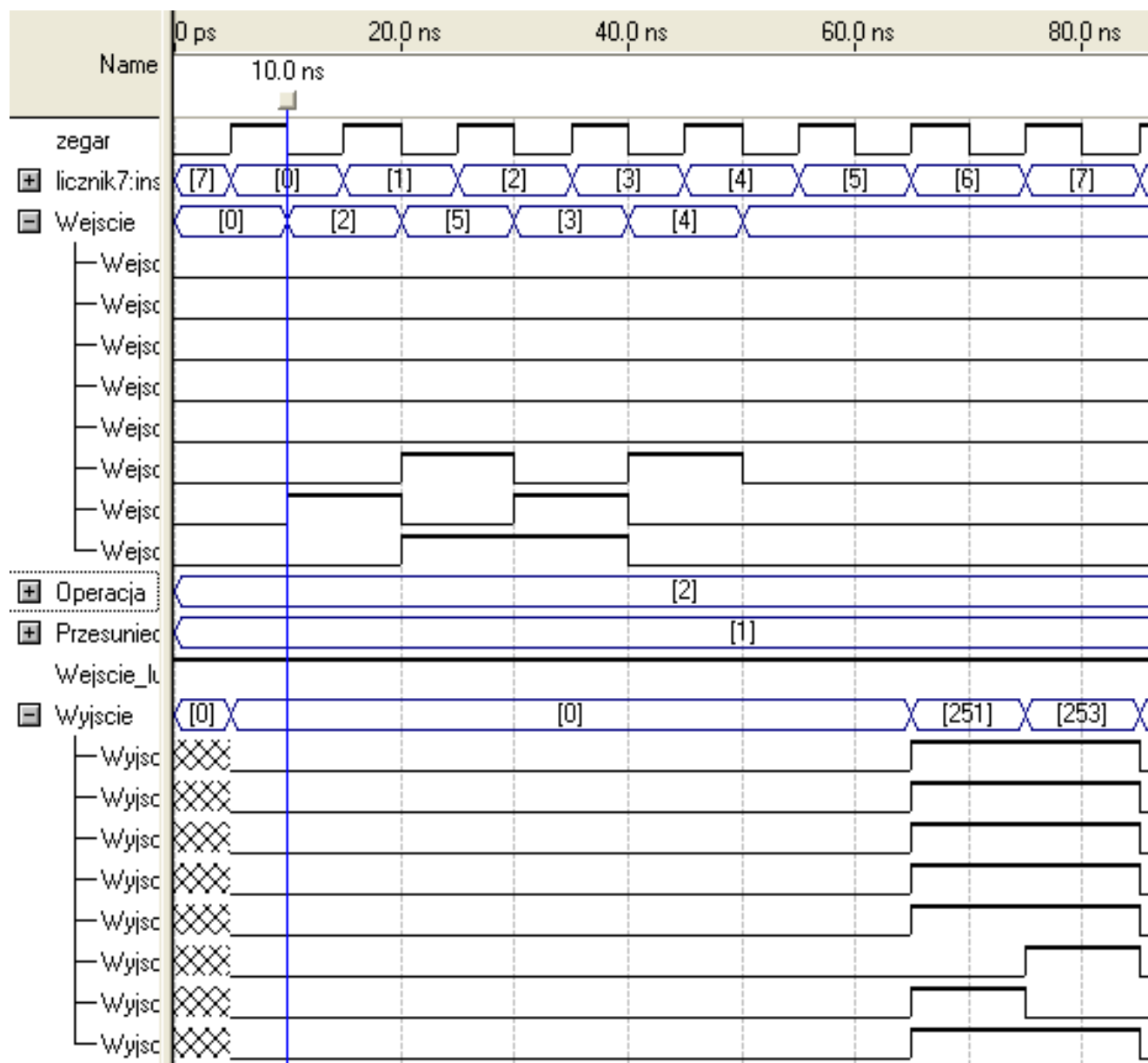

f) SWAP

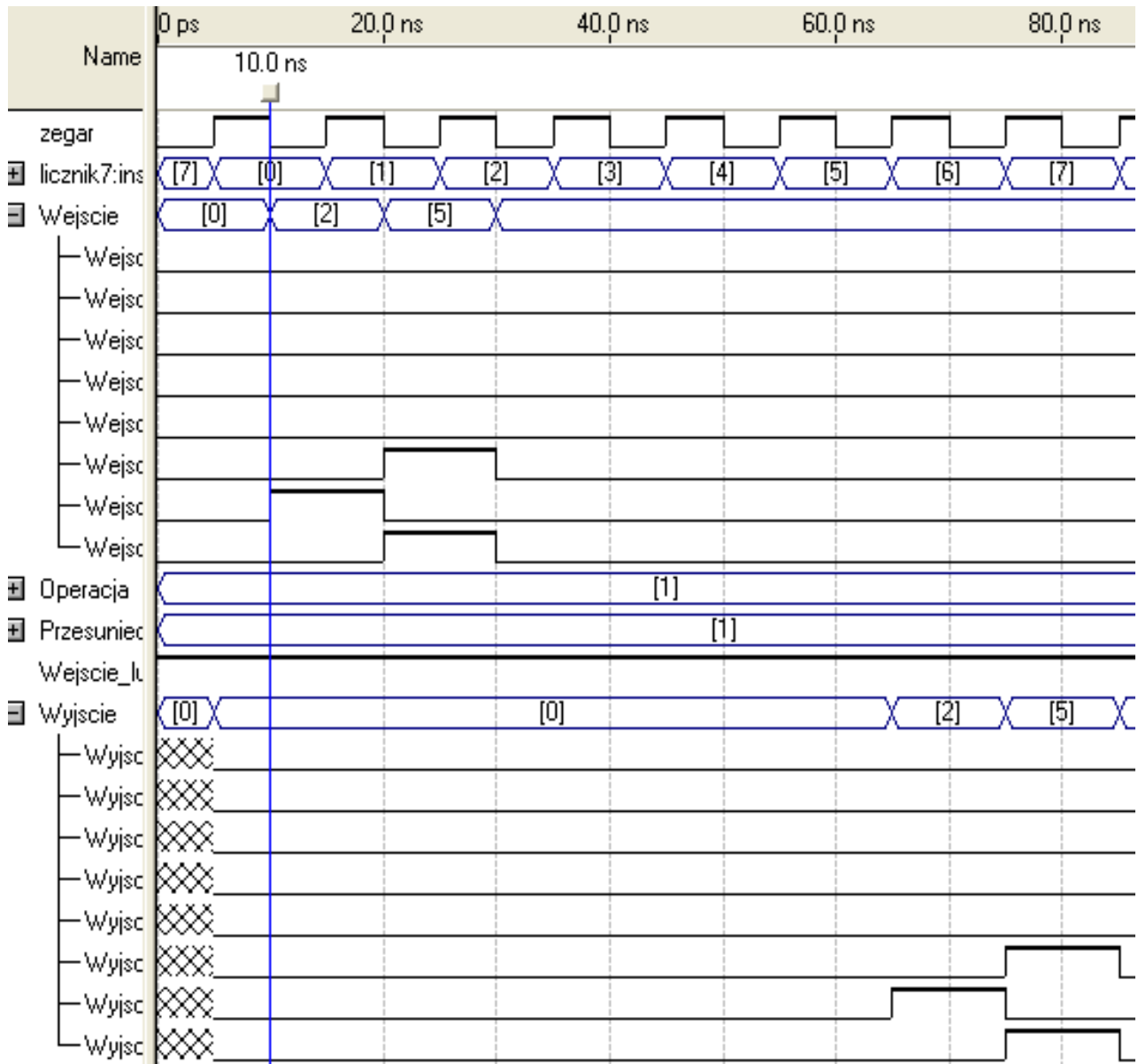

m) NOT

 

n) Przykład z wykorzystaniem zawartości rejestru. W pierwszym okresie zliczania licznika dodajemy dwie liczby, w drugim okresie od wyniku dodawania (zawartość rejestru) odejmujemy liczbę wprowadzoną na wejście arytmometru.

